

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - POLI USP

PCS3645 - Laboratório Digital II



| | |
|---------------------------------|----------|
| Gabriel Yugo Nascimento Kishida | 11257647 |
| Gustavo Azevedo Corrêa | 11257693 |

Turma 1 - Bancada A4

PLANEJAMENTO - EXPERIÊNCIA 5

Prof. Edson Midorikawa

SÃO PAULO - SP

2021

SUMÁRIO

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | INTRODUÇÃO | 3 |
| 1.1 | Visão Geral: Sistema de Sonar | 3 |
| 1.2 | Funcionalidade | 4 |
| 1.3 | Não Funcionalidade | 4 |
| 2 | SOLUÇÃO TÉCNICA | 5 |
| 2.1 | Descrição Geral | 5 |
| 3 | ATIVIDADES | 6 |
| 3.1 | Atividade 1 | 6 |
| 3.2 | Atividade 2 | 30 |
| 3.3 | Atividade 3 | 31 |
| 4 | RESULTADOS | 33 |
| 5 | DESAFIO | 34 |
| 6 | APÊNDICE | 35 |
| 6.1 | Testbenches | 35 |
| 6.1.1 | Comunicação Serial | 35 |
| 6.1.2 | Transmissão dos dados do sonar | 42 |
| 7 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 46 |

1 INTRODUÇÃO

1.1 Visão Geral: Sistema de Sonar

Nesse laboratório os alunos terão que desenvolver os componentes para a realização da varredura e detecção de objetos próximos com o uso de um sensor ultrassônico de distância e um servomotor.

Para a realização desse objetivo sera projetado um circuito que ativa a movimentação do servomotor em modo de varredura em 8 posições, alternando entre elas a cada 1 segundo, e devolver uma saída serial com o ângulo e a distância do objeto até a aparelhagem, além de um alarme de proximidade no caso da distância ser menor o que 20 cm.

Foram utilizados na montagem componentes de laboratórios passados, sendo esses:

- Controle do servomotor
- Circuito de interface do sensor ultrassônico
- Circuitos de comunicação serial

 


Figura 1: Diagrama do sistema do sonar

1.2 Funcionalidade

O circuito deve usar o sensor ultrassônico e o servomotor para retirar medidas de distâncias em 8 posições definidas e acionar um alarme de proximidade no caso de um anteparo a menos de 20 cm de distância.

1.3 Não Funcionalidade

O circuito não deve mapear num espectro contínuo de posições, nem criar algum tipo de visualização dos arredores com as medidas.

2 SOLUÇÃO TÉCNICA

2.1 Descrição Geral

Neste experimento da disciplina de Laboratório Digital II, será desenvolvido o projeto da interface de um sensor de distância por ondas ultrassônicas. As especificações fornecidas pelo docente da disciplina e as instruções da apostila serão utilizadas como guia de projeto.

Para um desenvolvimento completo e organizado, o projeto deve ser acompanhado dos seguintes cuidados:

Aferir o circuito fornecido pelo docente em *.vhd*, estudando o funcionamento do circuito e possíveis melhorias a serem aplicada na lógica do sistema. Isto também inclui a documentação do funcionamento no relatório, de forma extensa e compreensiva para auxiliar os estudantes e os leitores a melhor entenderem o desenvolvimento do projeto.

Verificar se o circuito desenvolvido foi aplicado de maneira correta, analisando suas entradas e saídas no arquivo *.vhd*, procurando erros no código e verificando se o mesmo compila no *Quartus Prime*.

Simular o circuito desenvolvido para diversas entradas, estudando as saídas obtidas no *Modelsim* e analisando se os resultados obtidos são condizentes com o que era esperado.

Aplicar o circuito desenvolvido na placa FPGA, testando-o em conjuntura com o suporte à tecnologia *IoT* (Internet of Things) fornecida pelo Laboratório Digital, utilizando o aplicativo **MQTT Dash**. Além disso, utilizará-se os sinais de depuração na placa FPGA para testar o circuito ao vivo.

3 ATIVIDADES

3.1 Atividade 1

a) Desenvolva a refatoração de código dos componentes desenvolvidos nas experiências anteriores. Documente no Planejamento os resultados desta refatoração, descrevendo as modificações que foram necessárias.

A) Revisão do circuito de controle do servomotor

Para a criação do módulo de movimentação do servomotor foi reaproveitado o código do desafio 2 do experimento 1, usando o período de 50000000 de clocks para aproximar-se ao valor de 1 segundo por posição.

Não foi necessário o uso do componente contador_g_updown_m, nem a separação entre um fluxo de dados e unidade de controle propriamente ditos, considerando a simplicidade do projeto e o formato de sua realização durante o laboratório. Porém foi necessário a adição de uma posição para sinal de *posição* igual a "000".

O controle do servo motor foi modificado durante o laboratório da experiência 1 para o desafio 2 de forma que o servomotor tivesse 8 posições com as seguintes larguras de pulso correspondentes:

| Posição | Ciclos de Clock | Largura do Pulso |
|---------|-----------------|------------------|
| 000 | 50000 | 1 |
| 001 | 57143 | 1.143 |
| 010 | 64300 | 1.286 |
| 011 | 71450 | 1.429 |
| 100 | 78550 | 1.571 |
| 101 | 85700 | 1.714 |
| 110 | 92850 | 1.857 |
| 111 | 100000 | 2 |

O diagrama de blocos do circuito em sua forma final fica da seguinte forma:

B) Revisão do circuito de interface com o sensor ultrassônico de distância

O circuito de interface funciona de acordo com o esperado, dado suas testagens e aplicações nos laboratórios anteriores. Os sinais de depuração *db_medir* e *db_reset* foram adicionados por sugestão do professor.

C) Revisão dos circuitos de comunicação serial

Os circuitos de comunicação serial assíncrona – isto é, o receptor *rx_serial_8n2.vhd* e o transmissor *tx_serial_8n2.vhd* – foram revisados com o propósito de serem utilizados como componentes internos do circuito do sonar a ser desenvolvido.

Para tanto, os elementos com interface para dispositivos externos – como adaptações para displays de sete segmentos, e detectores de borda de pulso – foram removidos.

Assim, as suas especificações de entidades VHDL, seguidas de seus diagramas RTL ficaram:

tx_serial_8n2.vhd

```

1 ENTITY tx_serial_8N2 IS
2   PORT (
3     clock : IN STD_LOGIC;
4     reset : IN STD_LOGIC;
5     partida : IN STD_LOGIC;
6     dados_ascii : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
7     saida_serial : OUT STD_LOGIC;
8     pronto_tx : OUT STD_LOGIC;
9     db_partida : OUT STD_LOGIC;
10    db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
11    db_estado : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
12  );
13 END ENTITY;
```

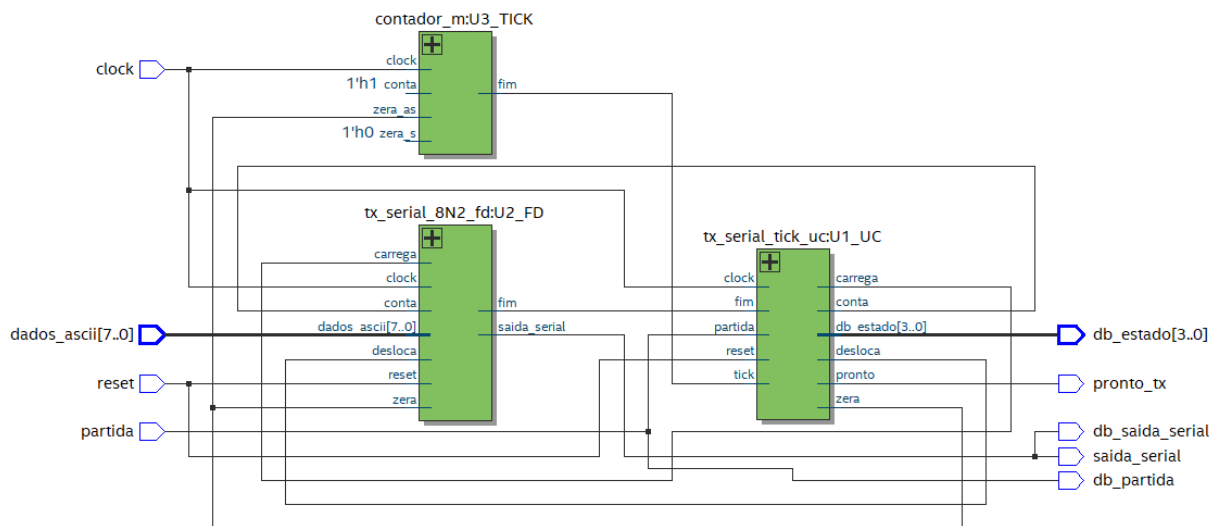


Figura 2: Diagrama RTL do componente transmissor de comunicação serial

rx_serial_8n2.vhd

```

1 ENTITY rx_serial_8N2 IS
2   PORT (
3     clock : IN STD_LOGIC;
4     reset : IN STD_LOGIC;
5     dado_serial : IN STD_LOGIC;
6     recebe_dado : IN STD_LOGIC;
```

```

7      dado_recebido : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
8      tem_dado : OUT STD_LOGIC;
9      pronto_rx : OUT STD_LOGIC;
10     db_recebe_dado : OUT STD_LOGIC;
11     db_dado_serial : OUT STD_LOGIC;
12     db_estado : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
13 );
14 END ENTITY;

```

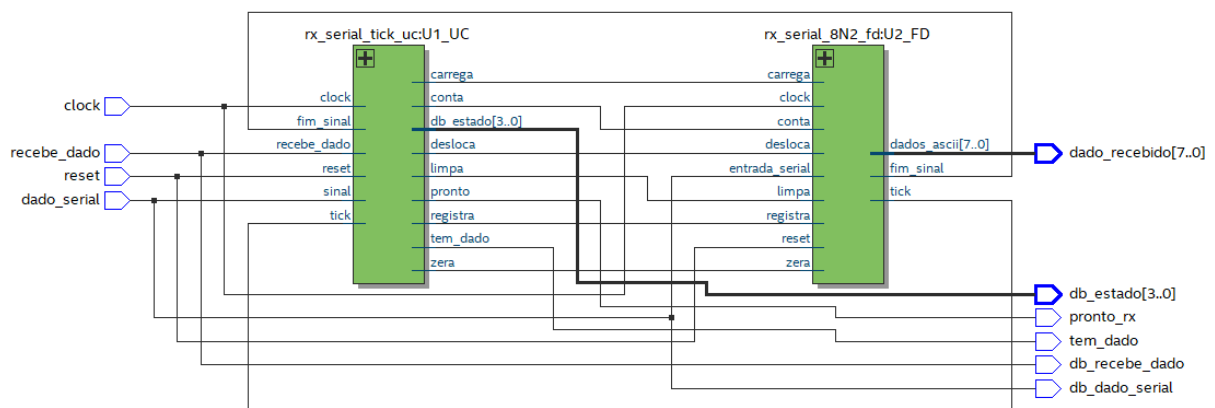


Figura 3: Diagrama RTL do componente receptor de comunicação serial

b) Documente a simulação dos componentes refatorados usando o ModelSim. Anexe as formas de onda obtidas, junto com uma breve descrição dos sinais das cartas de tempo. DICA: anote as figuras com observações dos resultados obtidos.


A) Testagem do módulo servomotor

Foram definidos durante sua síntese 3 sinais de depuração `db_reset`, `db_pwm` e `db_posicao`.


Foram desenvolvidos dois testbenches sendo um do controle do servomotor para checar seu funcionamento nas 8 posições e o outro para o controle do servomotor para que haja um movimento de varredura oscilando entre as 8 posições com o período de 1 segundo entre a mudança entre elas. Para a realização dos testes em tempo hábil foi utilizado o tempo de 250 períodos de clock entre cada transição entre as posições ao invés dos 50000000 necessários para ter 1 segundo de espera.

O teste do controle básico servomotor gerou a seguinte forma de onda:


- Posição 000

 


• Posição 001

 


• Posição 010

 


- Posição 011

 


- Posição 100

 


- Posição 101

 

• Posição 110

 

• Posição 111

 

Para o teste da movimentação do servomotor em varredura com 8 posições foram considerados os seguintes casos:

- Servo atingindo a posição 100
- Teste do signal *reset*
- Teste de varredura completa

Testagem da Interface Geral

Para testar a interface geral, vamos ter que testar os seguintes aspectos:

- Verificar se a unidade de controle troca de estados apropriadamente;
- Verificar se o tamanho dos pulsos gerados é adequado;
- Verificar se o aumento do tamanho do pulso *echo* gera uma medida maior.

1 - Teste para 4 cm

- Acionar *reset* e desativar, para resetar o circuito;
- Acionar *medir* para iniciar a medição do circuito;
- Esperar fim do envio dos pulsos de **trigger**;
- Enviar um pulso de *echo* com duração de 12000 clocks;
- Avaliar o sinal *medida*, verificar se equivale a "0000 0000 0100"

A simulação para este caso de teste no software ModelSim, resultou nas seguintes formas de ondas:

 


Figura 4: Forma de onda para o primeiro caso de teste

 


Figura 5: Largura do pulso "echo" para o primeiro teste

Observando o sinal de entrada *echo_in*, temos um pulso de **240 microssegundos**. Utilizando a fórmula para obter a distância a partir da largura do pulso, a distância medida é de:

$$D = \frac{240}{58,82} = 4,08\text{cm} \quad (1)$$

Como pode se ver, na forma de ondas o sinal *medida_out* possui o valor "004", indicando 4 centímetros de distância, o que apresenta um caso de sucesso.

2 - Teste para 50 cm

- Acionar *reset* e desativar, para resetar o circuito;
- Acionar *medir* para iniciar a medição do circuito;
- Esperar fim do envio dos pulsos de **trigger**;
- Enviar um pulso de *echo* com duração de 148000 clocks;
- Avaliar o sinal *medida*, verificar se equivale a "0000 0101 0000"

A simulação para este caso de teste no software ModelSim, resultou nas seguintes formas de ondas:

 


Figura 6: Forma de onda para o segundo caso de teste

 


Figura 7: Largura do pulso "echo" para o segundo teste

Observando o sinal de entrada *echo_in*, temos um pulso de **2964 microssegundos**. Utilizando a fórmula para obter a distância a partir da largura do pulso, a distância medida é de:

$$D = \frac{2964}{58,82} = 50,391cm \quad (2)$$

Como pode se ver, na forma de ondas o sinal *medida_out* possui o valor **"050"**, indicando 50 centímetros de distância, o que apresenta um caso de sucesso.

3 - Teste para 321 cm

- Acionar *reset* e desativar, para resetar o circuito;
- Acionar *medir* para iniciar a medição do circuito;
- Esperar fim do envio dos pulsos de **trigger**;
- Enviar um pulso de *echo* com duração de 945000 clocks;
- Avaliar o sinal *medida*, verificar se equivale a **"0011 0010 0001"**

A simulação para este caso de teste no software ModelSim, resultou nas seguintes formas de ondas:

 


Figura 8: Forma de onda para o terceiro caso de teste

 


Figura 9: Largura do pulso "echo" para o terceiro teste

Observando o sinal de entrada *echo_in*, temos um pulso de **18894 microssegundos**. Utilizando a fórmula para obter a distância a partir da largura do pulso, a distância medida é de:

$$D = \frac{18894}{58,82} = 321,21cm \quad (3)$$

Como pode se ver, na forma de ondas o sinal *medida_out* possui o valor "321", indicando 321 centímetros de distância, o que apresenta um caso de sucesso.

Além disso, analisando a largura do pulso de **trigger**:

 


Figura 10: Forma de onda do pulso de trigger

De acordo com a medida realizada no MultiSim, sua largura é de **10 microssegundos**, o que equivale o esperado

B) Testagem do circuito de interface com o sensor ultrassônico de distância

Para a testagem do circuito de interface foram considerados os seguintes casos:

C) Testagem dos circuitos de comunicação serial

Como não se alterou o funcionamento dos circuitos de comunicação serial, mantiveram-se as dinâmicas dos testes, apenas refatorando e ajustando os testbenches onde era devido.

O código desenvolvido para os testes será disponibilizado no apêndice.

Testagem do transmissor serial

Para o transmissor serial, a estratégia de testagem foi a mesma desenvolvida para o experimento 2, onde o teste foi dividido em dois: a testagem da transmissão de um sinal par e de um sinal ímpar.

Primeiramente, para a paridade par, realizou-se a transmissão do sinal **"00110101"**.

 


Figura 11: Testagem para paridade par

Da simulação deste circuito modificado no ModelSim, percebeu-se que o funcionamento estava de acordo com o esperado. O sinal serial apresenta:

- 1 tick em alta (Repouso)
- 1 tick em baixa (Start bit)
- O dado inserido "1010110"(do bit menos significativo para o mais)
- 2 ticks em alta (Bits de parada)

O que caracterizou um teste bem sucedido.

Já para a paridade ímpar, realizou-se a transmissão do sinal: **"00101001"**.

 


Figura 12: Testagem para paridade ímpar

Mais uma vez, nota-se o funcionamento correto, apresentando os seguintes sinais:

- 1 tick em alta (Repouso)
- 1 tick em baixa (Start bit)
- O dado inserido "10010100"(do bit menos significativo para o mais)
- 2 ticks em alta (Bits de parada)

Por fim, também caracteriza-se que o período apresentando por cada sinal é condizente, já que apresenta uma duração de $\frac{1}{9600}s = 0,10416ms$, como apresenta a imagem:

 


Figura 13: Tamanho do pulso da transmissão serial

Testagem do receptor serial

Para o receptor serial realizaram-se os mesmos testes que foram desenvolvidos no experimento 3, que consistem na transmissão desses sinais:

Para os casos de teste foram adotados os exemplos dados no testbench *rx_serial_tb.vhd* fornecido, sendo esses:

- 00110101

 


Figura 14: Primeiro caso de teste do receptor serial

- 01010101

 


Figura 15: Segundo caso de teste do receptor serial

- 10101010

 


Figura 18: Quinto caso de teste do receptor serial

Como pode se visualizar, todos os dados enviados foram recebidos (visível na saída dado_out em ciano) o que constitui um caso de sucesso para a testagem deste componente.

c) Projete os novos componentes descritos na seção 1.4.2. Documente o funcionamento destes componentes.

D) Desenvolvimento do módulo UART

A especificação para o módulo UART fornecida pela apostila foi a seguinte:

```

1 ENTITY uart_8N2 IS
2     PORT (
3         clock : IN STD_LOGIC;
4         reset : IN STD_LOGIC;
5         transmite_dado : IN STD_LOGIC;
6         dados_ascii : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
7         dado_serial : IN STD_LOGIC;
8         recebe_dado : IN STD_LOGIC;
9         saida_serial : OUT STD_LOGIC;
10        pronto_tx : OUT STD_LOGIC;
11        dado_recebido_rx : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
12        tem_dado : OUT STD_LOGIC;
13        pronto_rx : OUT STD_LOGIC;
14        db_transmite_dado : OUT STD_LOGIC;
15        db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
16        db_estado_tx : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
17        db_partida : OUT STD_LOGIC;
18        db_recebe_dado : OUT STD_LOGIC;
19        db_dado_serial : OUT STD_LOGIC;
20        db_estado_rx : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
21    );
22 END ENTITY;
```

Para a criação do módulo de UART, foi reaproveitado o código do desafio do experimento 3, no qual foi desenvolvida uma UART. No entanto, as entradas e saídas foram modificadas para atender as especificações fornecidas pela apostila – além das modificações indiretas de seus componentes (o transmissor e o receptor serial).

Assim, o diagrama de RTL da UART ficou da seguinte forma:

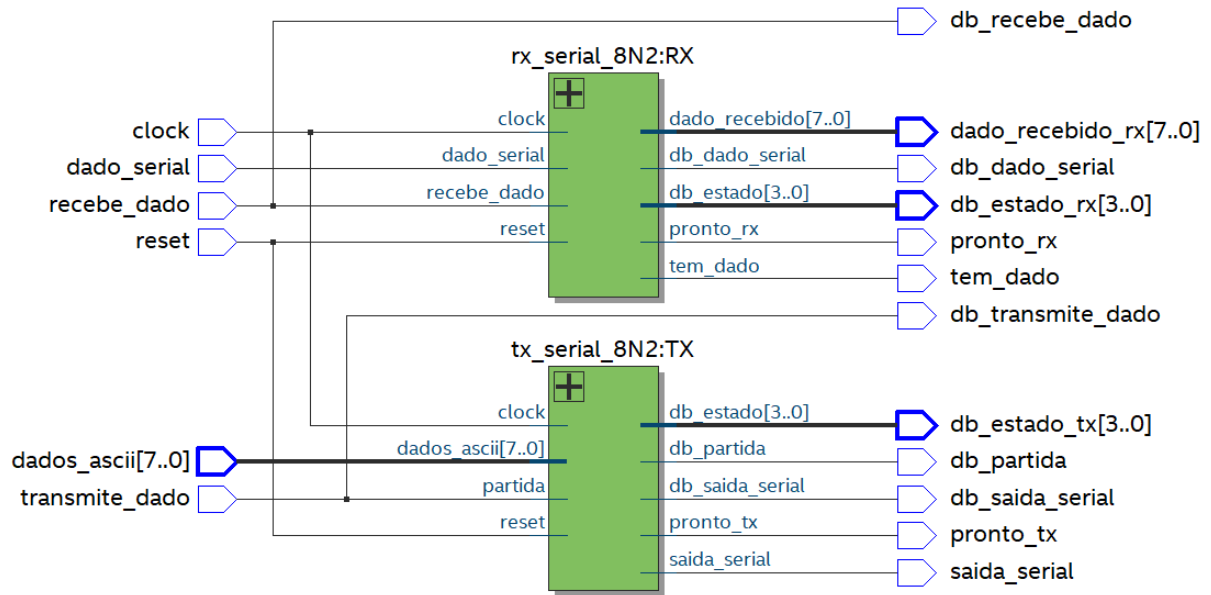


Figura 19: Diagrama RTL do módulo UART

E) Transmissão de dados seriais do sonar

Este módulo será responsável por receber os dígitos BCD relativos à distância e a angulação do sonar, e enviá-los em formato ASCII por meio de comunicação serial. A mensagem padrão conterá 8 caracteres: 3 dígitos para a angulação do sonar, 1 vírgula, 3 dígitos para a distância medida, e por último 1 ponto final.

Para fazer o envio dessa forma, será desenvolvida uma máquina de estados finita, permitindo assim a transmissão de cada caractere individualmente. Utilizará-se o módulo UART para transmitir as mensagens recebidas de forma serial.

Assim, a especificação da entidade VHD da unidade **tx_dados_sonar.vhd** ficou como:

```

1 ENTITY tx_dados_sonar IS
2   PORT (
3     clock : IN STD_LOGIC;
4     reset : IN STD_LOGIC;
5     transmitir : IN STD_LOGIC;
6     angulo2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
7     angulo1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
8     angulo0 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
9     distancia2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
10    distancia1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
11    distancia0 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
12    saida_serial : OUT STD_LOGIC;
13    pronto : OUT STD_LOGIC;
14    db_transmitir : OUT STD_LOGIC;
15    db_transmite_dado : OUT STD_LOGIC;
16    db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
17    db_estado_tx : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
18    db_estado_uc : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
19  );
20 END ENTITY;
```

A máquina de estado pode ser representada por meio deste diagrama:

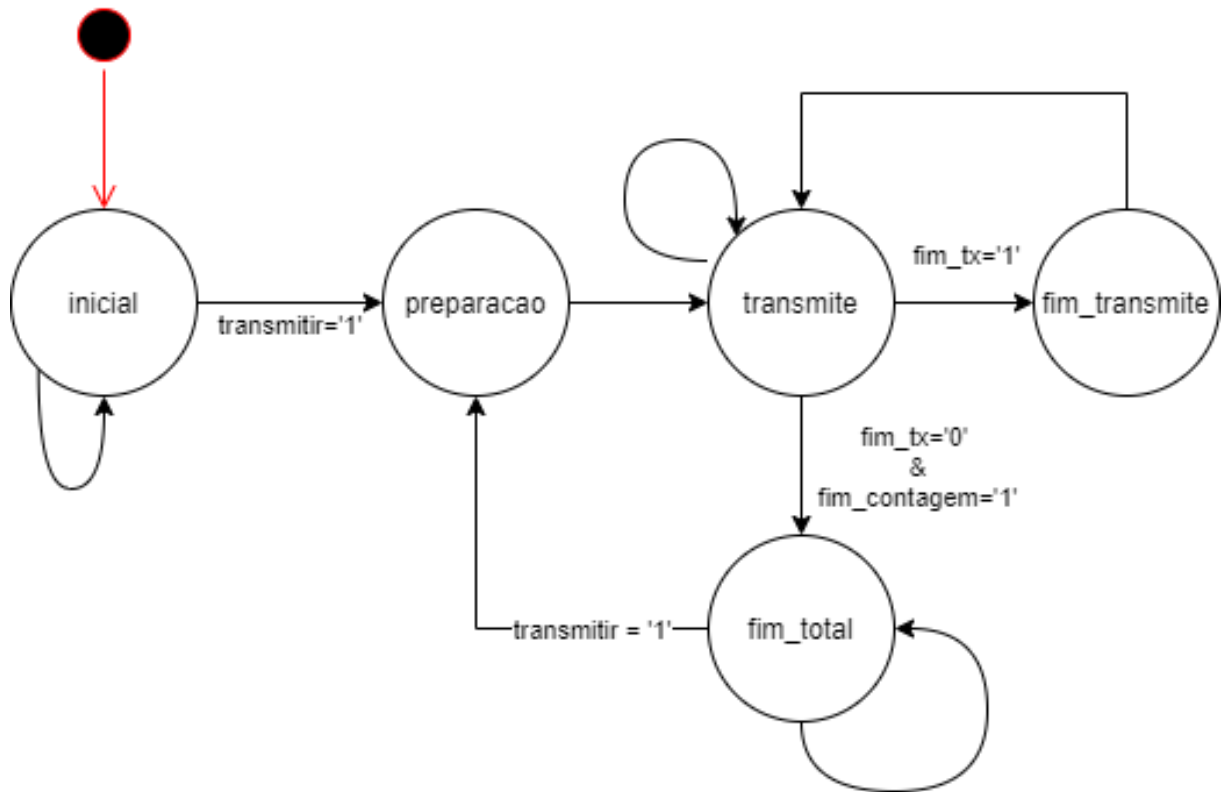


Figura 20: Máquina de estados do módulo de transmissão do sonar

A descrição de cada estado é:

- **inicial**: Estado inicial, que aguarda o comando para iniciar uma transmissão de sinal serial;
- **preparacao**: Estado preparatório, que zera contadores e faz a configuração para preparar o circuito com o objetivo de enviar um novo sinal;
- **transmite**: Estado de envio de sinal – a máquina fica neste estado durante a transmissão de um caractere;
- **fim_transmite**: Estado de fim de transmissão de um único caractere – responsável por iniciar a transmissão do próximo caractere;
- **fim_total**: Estado final da máquina de estados, atingido quando a palavra inteira (de 8 caracteres) foi transmitida. Neste estado, a máquina de estados ao receber um próximo sinal "*transmitir*"= '1' inicia a próxima transmissão dos dados.

Para o funcionamento apropriado desta unidade de controle, é necessário também a existência de um fluxo de dados bem estruturado. Nele, será necessária a existência de:

- **UART:** para enviar sinais seriais;
- **Contador:** para contar quantas letras já foram enviadas por meio de comunicação serial, e selecionar a próxima letra a ser enviada;
- **Multiplexador de 8 entradas :** para selecionar quais das 8 palavras deve ser enviada pela UART.

O diagrama RTL do fluxo de dados desenvolvido ficou desta forma:

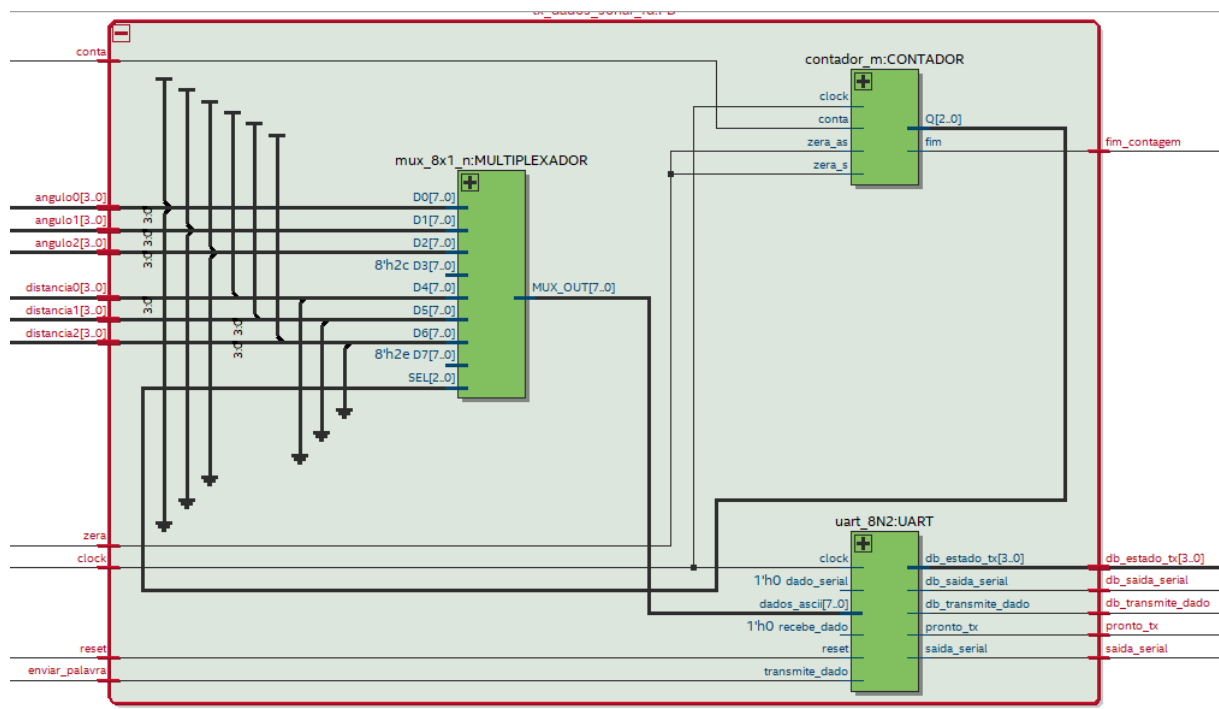


Figura 21: Diagrama RTL do fluxo de dados do circuito de transmissão dos dados do sonar

Por fim, o diagrama RTL do circuito `tx_dados_sonar.vhd` ficou como :

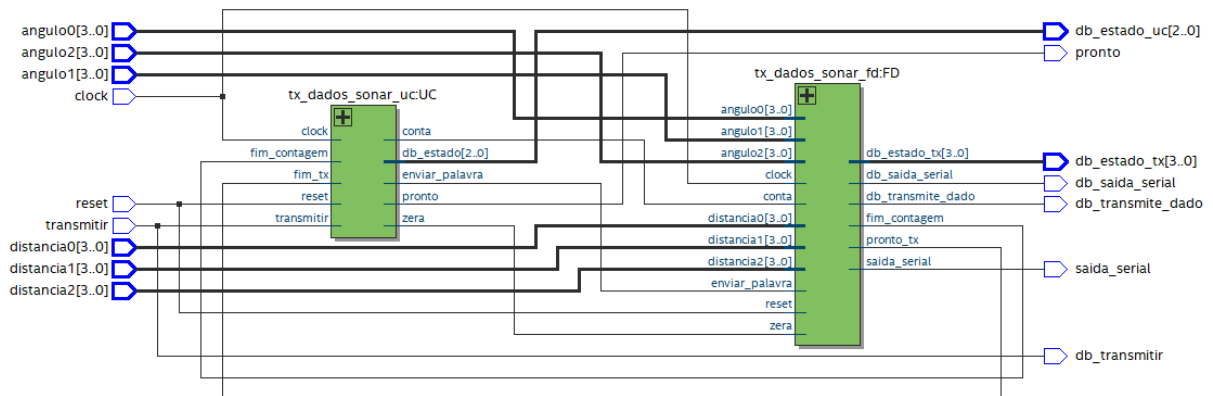


Figura 22: Diagrama RTL do circuito de transmissão dos dados do sonar

d) Defina casos de teste destes novos componentes.

D) Testagem do módulo UART

Para a testagem do módulo UART, aplicou-se o mesmo método utilizado no desafio do experimento 3: a saída do transmissor serial (*saida_serial*) foi utilizada como entrada do receptor serial (*entrada_serial*). Dessa forma, se ambos os componentes estiverem funcionando corretamente, o sinal inserido em *dados_ascii* deve ser apresentado em *dado_recebido*.

Para isso, foi utilizado o testbench desenvolvido na segunda experiência para o circuito de transmissão serial, e analisou-se as formas de onda no ModelSim. Com isso, gerou-se um testbench específico para a UART: **uart_tb**.

Testou-se o circuito para os seguintes sinais de entrada para "*dados_ascii*": **"00110101", 35 em hexadecimal** (o caractere '5') e **"00101001", 29 em hexadecimal** (o caractere '5'). As ondas obtidas foram as seguintes:

Para realizar este teste no software de testagem de ondas ModelSim, utilizou-se um componente UART no testbench, cuja responsabilidade era receber os sinais seriais enviados e traduzi-los para uma forma mais legível – comprovando assim que o sinal serial está sendo enviado na forma correta.

Envio do sinal de "153,017."

Primeiramente, uma visão geral do primeiro caso de teste:

 


Figura 25: Visão geral do primeiro caso de teste

Em segundo lugar, uma *close* dos sinais, apresentando as saídas lidas em `s_dado_recebido`:

 


Figura 26: Visão dos 4 primeiros caracteres enviados no primeiro caso de teste

 


Figura 27: Visão dos 4 últimos caracteres enviados no primeiro caso de teste

Como pode-se ver, os sinais recebidos são equivalentes a **31, 35, 33, 2C, 30, 31, 37, 2E**, que em ASCII representam **"153,017."**, o que era o esperado. Assim, o primeiro caso de teste é considerado um sucesso.

Envio do sinal de "089,205."

Primeiramente, uma visão geral do segundo caso de teste:

 


Figura 28: Visão geral do segundo caso de teste

Em segundo lugar, uma *close* dos sinais, apresentando as saídas lidas em **s_dado_recebido**:

 


Figura 29: Visão dos 4 primeiros caracteres enviados no segundo caso de teste

 


Figura 30: Visão dos 4 últimos caracteres enviados no segundo caso de teste

Como pode-se ver, os sinais recebidos são equivalentes a **30, 38, 39, 2C, 32, 30, 35, 2E**, que em ASCII representam **"089,205."**, o que era o esperado. Assim, o segundo caso de teste é também considerado um sucesso.

e) Execute a simulação dos casos de teste definidos para cada componente usando o ModelSim. Anote as figuras das formas de onda obtidas para mostrar o correto funcionamento

Este item já foi realizado no item anterior d)

f) Submeter os arquivos VHDL dos componentes refatorados, junto com os respectivos testbenches (arquivos ZIP)


3.2 Atividade 2

g) Projetar um circuito de teste que execute a movimentação contínua do servomotor percorrendo as 8 posições definidas. A movimentação deve seguir um padrão de movimento do “vai e volta”, com intervalo de 1 segundo em cada posição. DICA: o componente *contador_g_updown_m* será fornecido.


O circuito de teste desta movimentação do servomotor em varredura foi desenvolvido de maneira bem simples, já que o circuito por si só já funciona automaticamente, alterando as posições do servomotor. Para a análise do teste, utilizou-se o sinal **db_posicao**.

Desenvolveram-se dois casos de teste: o primeiro sendo uma varredura limitada, aguardando o tempo necessário para que o circuito fique na posição “110”, e verificando se o sinal **db_posicao** está correto. O segundo consiste em uma varredura geral, verificando se o circuito atinge todas as posições definidas de maneira correta.

Visualização do primeiro teste com reset

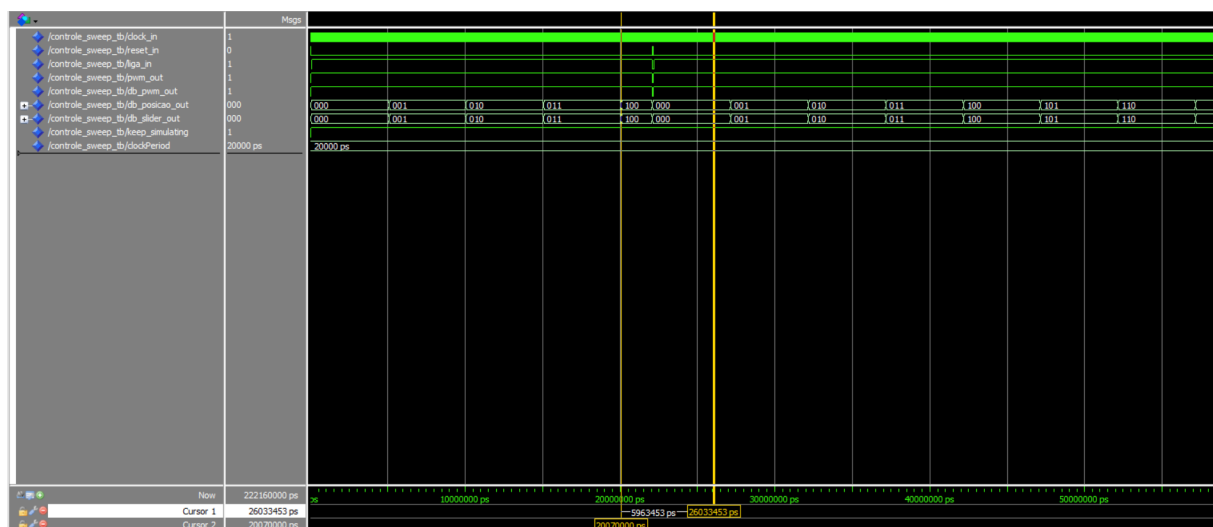

Visualização da varredura geral

 

h) Projetar um circuito de teste que envia a sequência de 8 caracteres ASCII com dados de ângulo e distância do sistema de sonar. DICA: o componente *mux_8x1_n* será fornecido.

Esta atividade já foi realizada nos itens anteriores.

i) Execute o teste de funcionamento destes circuitos de teste usando o ModelSim. DICA: nomeie os projetos dos circuitos de teste: *teste_movimentacao_servomotor* e *teste_tx_dados_sonar*.

Esta atividade já foi realizada nos itens anteriores.

j) Submeta os arquivos QAR dos projetos dos circuitos de teste com o Planejamento. DICA: nomeie os arquivos como *exp5_txbyy_teste_movimentacao_servomotor.qar* e *exp5_txbyy_teste_tx_dados_sonar.qar*.

3.3 Atividade 3

k) Os circuitos de teste projetados devem ser implementados na bancada remota no Laboratório Digital usando a placa FPGA DE0-CV. Defina também as designações de sinais aos pinos da FPGA e aos pinos dos projetos no MQTT Dash (se for usado)

l) Relate quaisquer ocorrências experimentais no Relatório

m)Submeta os arquivos QAR dos projetos finais da experiência com o Relatório

4 RESULTADOS

A ser preenchido depois da experiência.

5 DESAFIO

A ser preenchido após o experimento;

6 APÊNDICE

6.1 Testbenches

6.1.1 Comunicação Serial

tx_serial_tb

```

1  -----
2  — Arquivo      : tx_serial_tb.vhd
3  — Projeto      : Experiencia 2 – Transmissao Serial Assincrona
4  -----
5  — Descricao    : circuito da experiencia 2
6  —              > modelo de testbench para simulacao do circuito
7  —              > de transmissao serial assincrona
8  —              >
9  -----
10 — Revisoes     :
11 —   Data        Versao  Autor              Descricao
12 —   09/09/2021  1.0     Edson Midorikawa  versao inicial
13 -----
14 —
15 LIBRARY ieee;
16 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
17 USE ieee.numeric_std.ALL;
18
19 ENTITY tx_serial_tb IS
20 END ENTITY;
21
22 ARCHITECTURE tb OF tx_serial_tb IS
23
24   — Componente a ser testado (Device Under Test — DUT)
25   COMPONENT tx_serial_8N2
26     PORT (
27       clock : IN STD_LOGIC;
28       reset : IN STD_LOGIC;
29       partida : IN STD_LOGIC;
30       dados_ascii : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
31       saida_serial : OUT STD_LOGIC;
32       pronto_tx : OUT STD_LOGIC;
33       db_partida : OUT STD_LOGIC;
34       db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
35       db_estado : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
36     );
37   END COMPONENT;
38
39   — Declara o de sinais para conectar o componente a ser testado (DUT)
40   — valores iniciais para fins de simulacao (ModelSim)
41   SIGNAL clock_in : STD_LOGIC := '0';
42   SIGNAL reset_in : STD_LOGIC := '0';
43   SIGNAL partida_in : STD_LOGIC := '0';
44   SIGNAL dados_ascii_8_in : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) := "00000000";
45
46   SIGNAL saida_serial_out : STD_LOGIC;
47   SIGNAL pronto_tx_out : STD_LOGIC;
48

```

```

49  SIGNAL db_partida_out : STD_LOGIC;
50  SIGNAL db_saida_serial_out : STD_LOGIC;
51  SIGNAL db_estado_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
52
53  — Configura es do clock
54  SIGNAL keep_simulating : STD_LOGIC := '0'; — delimita o tempo de gera o do clock
55  CONSTANT clockPeriod : TIME := 20 ns; — clock de 50MHz
56
57  BEGIN
58  — Gerador de clock: executa enquanto 'keep_simulating = 1', com o per odo
59  — especificado. Quando keep_simulating=0, clock interrompido, bem como a
60  — simula o de eventos
61  clock_in <= (NOT clock_in) AND keep_simulating AFTER clockPeriod/2;
62
63  — Conecta DUT (Device Under Test)
64  dut : tx_serial_8N2
65  PORT MAP
66  (
67      clock => clock_in ,
68      reset => reset_in ,
69      partida => partida_in ,
70      dados_ascii => dados_ascii_8_in ,
71      saida_serial => saida_serial_out ,
72      pronto_tx => pronto_tx_out ,
73      db_partida => db_partida_out ,
74      db_saida_serial => db_saida_serial_out ,
75      db_estado => db_estado_out
76  );
77
78  — geracao dos sinais de entrada (estimulos)
79  stimulus : PROCESS IS
80  BEGIN
81
82      ASSERT false REPORT "Inicio da simulacao" SEVERITY note;
83      keep_simulating <= '1';
84
85      — inicio da simulacao: reset —————
86      partida_in <= '0';
87      reset_in <= '1';
88      WAIT FOR 20 * clockPeriod; — pulso com 20 periodos de clock
89      reset_in <= '0';
90      WAIT UNTIL falling_edge(clock_in);
91      WAIT FOR 50 * clockPeriod;
92
93      — dado de entrada da simulacao (caso de teste #1)
94      dados_ascii_8_in <= "00110101"; — x35 = '5'
95      WAIT FOR 20 * clockPeriod;
96
97      — acionamento da partida (inicio da transmissao)
98      partida_in <= '1';
99      WAIT UNTIL rising_edge(clock_in);
100     WAIT FOR 5 * clockPeriod; — pulso partida com 5 periodos de clock
101     partida_in <= '0';
102
103     — espera final da transmissao (pulso pronto em 1)
104     WAIT UNTIL pronto_tx_out = '1';
105
106     — final do caso de teste 1
107
108     — intervalo entre casos de teste
109     WAIT FOR 2000 * clockPeriod;
110
111     — dado de entrada da simulacao (caso de teste #2)
112     dados_ascii_8_in <= "00101001"; — x29 = ')'
113     WAIT FOR 20 * clockPeriod;
114

```

```

115  ——— acionamento da partida (inicio da transmissao)
116  partida_in <= '1';
117  WAIT UNTIL rising_edge(clock_in);
118  WAIT FOR 5 * clockPeriod; — pulso partida com 5 periodos de clock
119  partida_in <= '0';
120
121  ——— espera final da transmissao (pulso pronto em 1)
122  WAIT UNTIL pronto_tx_out = '1';
123
124  ——— final do caso de teste 2
125
126  — intervalo
127  WAIT FOR 2000 * clockPeriod;
128
129  ——— final dos casos de teste da simulacao
130  ASSERT false REPORT "Fim da simulacao" SEVERITY note;
131  keep_simulating <= '0';
132
133  WAIT; — fim da simulacao: aguarda indefinidamente
134  END PROCESS;
135  END ARCHITECTURE;

```

rx_serial_tb

```

1  —————
2  — Arquivo      : rx_serial_tb.vhd
3  — Projeto      : Experiencia 3 – Recepcao Serial Assincrona
4  —————
5  — Descricao    : testbench para circuito de recepcao serial
6  —               contam recursos adicionais que devem ser aprendidos
7  —               1) procedure em VHDL (UART.WRITE_BYTE)
8  —               2) array de casos de teste
9  —
10 —————
11 — Revisoes     :
12 —   Data        Versao  Autor          Descricao
13 —   09/09/2021  1.0     Edson Midorikawa versao inicial
14 —————
15 —
16 LIBRARY ieee;
17 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
18 USE ieee.numeric_std.ALL;
19
20 ENTITY rx_serial_tb IS
21 END ENTITY;
22
23 ARCHITECTURE tb OF rx_serial_tb IS
24
25  — Declaracao de sinais para conectar o componente a ser testado (DUT)
26  SIGNAL clock_in : STD_LOGIC := '0';
27  SIGNAL reset_in : STD_LOGIC := '0';
28  SIGNAL recebe_in : STD_LOGIC := '0';
29  — saidas
30  SIGNAL dado_out : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
31  SIGNAL pronto_out : STD_LOGIC;
32  SIGNAL tem_dado_out : STD_LOGIC;
33  SIGNAL db_recebe_dado_out : STD_LOGIC;
34  SIGNAL db_estado_out : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
35
36  — para procedimento UART_WRITE_BYTE
37  SIGNAL entrada_serial_in : STD_LOGIC := '1';
38  SIGNAL serialData : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) := "00000000";
39
40  — Configuraes do clock

```

```

41  CONSTANT clockPeriod : TIME := 20 ns; — 50MHz
42  CONSTANT bitPeriod : TIME := 5208 * clockPeriod; — 5208 clocks por bit (9.600 bauds)
43  — constant bitPeriod : time := 454*clockPeriod; — 454 clocks por bit (115.200 bauds)
44
45  — Procedimento para geracao da sequencia de comunicacao serial 8N2
46  — adaptacao de codigo acessado de:
47  — https://www.nandland.com/goboard/uart-go-board-project-part1.html
48  PROCEDURE UART_WRITEBYTE (
49      Data_In : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
50      SIGNAL Serial_Out : OUT STD_LOGIC) IS
51  BEGIN
52
53      — envia Start Bit
54      Serial_Out <= '0';
55      WAIT FOR bitPeriod;
56
57      — envia Dado de 8 bits
58      FOR ii IN 0 TO 7 LOOP
59          Serial_Out <= Data_In(ii);
60          WAIT FOR bitPeriod;
61      END LOOP; — loop ii
62
63      — envia 2 Stop Bits
64      Serial_Out <= '1';
65      WAIT FOR 2 * bitPeriod;
66
67  END UART_WRITEBYTE;
68  — fim procedure
69
70  — Array de casos de teste
71  TYPE caso_teste_type IS RECORD
72      id : NATURAL;
73      data : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
74  END RECORD;
75
76  TYPE casos_teste_array IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF caso_teste_type;
77  CONSTANT casos_teste : casos_teste_array :=
78  (
79      (1, "00110101"), — 35H
80      (2, "01010101"), — 55H
81      (3, "10101010"), — AAH
82      (4, "11111111"), — FFH
83      (5, "00000000") — 00H
84      — inserir aqui outros casos de teste (inserir "," na linha anterior)
85  );
86
87  SIGNAL keep_simulating : STD_LOGIC := '0'; — delimita o tempo de g e r a o do clock
88
89  BEGIN
90
91      — Gerador de Clock
92      clock_in <= (NOT clock_in) AND keep_simulating AFTER clockPeriod/2;
93
94      — Instancia o direta DUT (Device Under Test)
95      DUT : ENTITY work.rx_serial_8N2
96      PORT MAP(
97          clock => clock_in ,
98          reset => reset_in ,
99          dado_serial => entrada_serial_in ,
100         recebe_dado => recebe_in ,
101         dado_recebido => dado_out ,
102         tem_dado => tem_dado_out ,
103         pronto_rx => pronto_out ,
104         db_recebe_dado => db_recebe_dado_out ,
105         db_estado => db_estado_out
106     );

```

```

107
108 ——— Geracao dos sinais de entrada (estimulo)
109 stimulus : PROCESS IS
110 BEGIN
111
112 ——— inicio da simulacao
113 ASSERT false REPORT "inicio da simulacao" SEVERITY note;
114 keep_simulating <= '1';
115 — reset
116 reset_in <= '0';
117 WAIT FOR bitPeriod;
118 reset_in <= '1', '0' AFTER 2 * clockPeriod;
119 WAIT FOR bitPeriod;
120
121 ——— loop pelos casos de teste
122 FOR i IN casos_teste 'RANGE LOOP
123   ASSERT false REPORT "Caso de teste " & INTEGER'image(casos_teste(i).id) SEVERITY note;
124   serialData <= casos_teste(i).data; — caso de teste "i"
125   WAIT FOR 10 * clockPeriod;
126
127 — 1) envia bits seriais para circuito de recepcao
128 UART.WRITEBYTE (Data_In => serialData, Serial_Out => entrada_serial_in);
129 entrada_serial_in <= '1'; — repouso
130 WAIT FOR bitPeriod;
131
132 — 2) simula recebimento do dado (p.ex. circuito principal registra saida)
133 WAIT UNTIL falling_edge(clock_in);
134 recebe_in <= '1', '0' AFTER 2 * clockPeriod;
135
136 — 3) intervalo entre casos de teste
137 WAIT FOR 2 * bitPeriod;
138 END LOOP;
139
140 ——— final dos casos de teste da simulacao
141 ASSERT false REPORT "fim da simulacao" SEVERITY note;
142 keep_simulating <= '0';
143
144 WAIT; — fim da simulacao : aguarda indefinidamente
145
146 END PROCESS stimulus;
147
148 END tb;

```

uart_tb

```

1 —————
2 — Arquivo      : tx_serial_tb.vhd
3 — Projeto      : Experiencia 2 – Transmissao Serial Assincrona
4 —————
5 — Descricao    : circuito da experiencia 2
6 —              > modelo de testbench para simulacao do circuito
7 —              > de transmissao serial assincrona
8 —              >
9 —————
10 — Revisoes    :
11 —   Data       Versao  Autor           Descricao
12 —   09/09/2021 1.0    Edson Midorikawa versao inicial
13 —————
14 —
15 LIBRARY ieee;
16 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
17 USE ieee.numeric_std.ALL;
18
19 ENTITY uart_tb IS

```

```

20 END ENTITY;
21
22 ARCHITECTURE tb OF uart_tb IS
23
24     — Componente a ser testado (Device Under Test — DUT)
25     COMPONENT uart_8N2 IS
26         PORT (
27             clock : IN STD_LOGIC;
28             reset : IN STD_LOGIC;
29             transmite_dado : IN STD_LOGIC;
30             dados_ascii : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
31             dado_serial : IN STD_LOGIC;
32             recebe_dado : IN STD_LOGIC;
33             saida_serial : OUT STD_LOGIC;
34             pronto_tx : OUT STD_LOGIC;
35             dado_recebido_rx : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
36             tem_dado : OUT STD_LOGIC;
37             pronto_rx : OUT STD_LOGIC;
38             db_transmite_dado : OUT STD_LOGIC;
39             db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
40             db_estado_tx : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
41             db_recebe_dado : OUT STD_LOGIC;
42             db_dado_serial : OUT STD_LOGIC;
43             db_estado_rx : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
44         );
45     END COMPONENT;
46
47     — Declara o de sinais para conectar o componente a ser testado (DUT)
48     — valores iniciais para fins de simulacao (ModelSim)
49     SIGNAL clock_in : STD_LOGIC := '0';
50     SIGNAL reset_in : STD_LOGIC := '0';
51     SIGNAL transmite_dado_in : STD_LOGIC := '0';
52     SIGNAL recebe_dado_in : STD_LOGIC := '0';
53     SIGNAL dados_ascii_8_in : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) := "00000000";
54     SIGNAL dado_recebido_out : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) := "00000000";
55     SIGNAL saida_serial_out : STD_LOGIC := '1';
56     SIGNAL pronto_rx_out : STD_LOGIC := '0';
57     SIGNAL pronto_tx_out : STD_LOGIC := '0';
58     SIGNAL tem_dado_out : STD_LOGIC := '0';
59     SIGNAL db_recebe_dado_out, db_dado_serial_out : STD_LOGIC := '0';
60     SIGNAL db_transmite_dado_out, db_saida_serial_rx_out : STD_LOGIC := '0';
61     SIGNAL db_tick_rx_out, db_tick_tx_out : STD_LOGIC := '0';
62     SIGNAL db_estado_rx_out, db_estado_tx_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
63
64     — Configura es do clock
65     SIGNAL keep_simulating : STD_LOGIC := '0'; — delimita o tempo de gera o do clock
66     CONSTANT clockPeriod : TIME := 20 ns; — clock de 50MHz
67
68 BEGIN
69     — Gerador de clock: executa enquanto 'keep_simulating = 1', com o per odo
70     — especificado. Quando keep_simulating=0, clock interrompido, bem como a
71     — simula o de eventos
72     clock_in <= (NOT clock_in) AND keep_simulating AFTER clockPeriod/2;
73
74     — Conecta DUT (Device Under Test)
75     dut : uart_8N2
76     PORT MAP
77     (
78         clock => clock_in ,
79         reset => reset_in ,
80         transmite_dado => transmite_dado_in ,
81         dados_ascii => dados_ascii_8_in ,
82         dado_serial => saida_serial_out ,
83         recebe_dado => recebe_dado_in ,
84         saida_serial => saida_serial_out ,
85         pronto_tx => pronto_tx_out ,

```



```

86     dado_recebido_rx => dado_recebido_out ,
87     tem_dado => tem_dado_out ,
88     pronto_rx => pronto_rx_out ,
89     db_transmite_dado => db_transmite_dado_out ,
90     db_saida_serial => db_saida_serial_rx_out ,
91     db_estado_tx => db_estado_tx_out ,
92     db_recebe_dado => db_recebe_dado_out ,
93     db_dado_serial => db_dado_serial_out ,
94     db_estado_rx => db_estado_rx_out
95 );
96
97 -- geracao dos sinais de entrada (estimulos)
98 stimulus : PROCESS IS
99 BEGIN
100
101     ASSERT false REPORT "Inicio da simulacao" SEVERITY note;
102     keep_simulating <= '1';
103
104     -- inicio da simulacao: reset
105     transmite_dado_in <= '0';
106     reset_in <= '1';
107     WAIT FOR 20 * clockPeriod; -- pulso com 20 periodos de clock
108     reset_in <= '0';
109     WAIT UNTIL falling_edge(clock_in);
110     WAIT FOR 50 * clockPeriod;
111
112     -- dado de entrada da simulacao (caso de teste #1)
113     dados_ascii_8_in <= "00110101"; -- x35 = '5'
114     WAIT FOR 20 * clockPeriod;
115
116     -- acionamento da transmite_dado (inicio da transmissao)
117     transmite_dado_in <= '1';
118     WAIT UNTIL rising_edge(clock_in);
119     WAIT FOR 5 * clockPeriod; -- pulso transmite_dado com 5 periodos de clock
120     transmite_dado_in <= '0';
121
122     -- espera final da transmissao (pulso pronto em 1)
123     WAIT UNTIL pronto_tx_out = '1';
124
125     -- final do caso de teste 1
126
127     -- intervalo entre casos de teste
128     WAIT FOR 2000 * clockPeriod;
129
130     -- dado de entrada da simulacao (caso de teste #2)
131     recebe_dado_in <= '1';
132     WAIT FOR 20 * clockPeriod;
133     recebe_dado_in <= '0';
134     dados_ascii_8_in <= "00101001"; -- x29 = ')'
135     WAIT FOR 100 * clockPeriod;
136
137     -- acionamento da transmite_dado (inicio da transmissao)
138     transmite_dado_in <= '1';
139     WAIT UNTIL rising_edge(clock_in);
140     WAIT FOR 5 * clockPeriod; -- pulso transmite_dado com 5 periodos de clock
141     transmite_dado_in <= '0';
142
143     -- espera final da transmissao (pulso pronto em 1)
144     WAIT UNTIL pronto_tx_out = '1';
145
146     -- final do caso de teste 2
147
148     -- intervalo
149     WAIT FOR 2000 * clockPeriod;
150
151     -- final dos casos de teste da simulacao

```

```

152     ASSERT false REPORT "Fim da simulacao" SEVERITY note;
153     keep_simulating <= '0';
154
155     WAIT; — fim da simula o : aguarda indefinidamente
156 END PROCESS;
157 END ARCHITECTURE;

```

6.1.2 Transmissão dos dados do sonar

tx_dados_sonar_tb

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4
5  ENTITY tx_dados_sonar_tb IS
6  END ENTITY;
7
8  ARCHITECTURE tb OF tx_dados_sonar_tb IS
9
10     — Componente a ser testado (Device Under Test — DUT)
11     COMPONENT tx_dados_sonar
12     PORT (
13         clock : IN STD_LOGIC;
14         reset : IN STD_LOGIC;
15         transmitir : IN STD_LOGIC;
16         angulo2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); — digitos BCD
17         angulo1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); — de angulo
18         angulo0 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
19         distancia2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); — digitos de distancia
20         distancia1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
21         distancia0 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
22         saida_serial : OUT STD_LOGIC;
23         pronto : OUT STD_LOGIC;
24         db_transmitir : OUT STD_LOGIC;
25         db_transmite_dado : OUT STD_LOGIC;
26         db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
27         db_estado_tx : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
28         db_estado_uc : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0)
29     );
30     END COMPONENT;
31
32     COMPONENT uart_8n2 PORT (
33         clock : IN STD_LOGIC;
34         reset : IN STD_LOGIC;
35         transmite_dado : IN STD_LOGIC;
36         dados_ascii : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
37         dado_serial : IN STD_LOGIC;
38         recebe_dado : IN STD_LOGIC;
39         saida_serial : OUT STD_LOGIC;
40         pronto_tx : OUT STD_LOGIC;
41         dado_recebido_rx : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
42         tem_dado : OUT STD_LOGIC;
43         pronto_rx : OUT STD_LOGIC;
44         db_transmite_dado : OUT STD_LOGIC;
45         db_saida_serial : OUT STD_LOGIC;
46         db_estado_tx : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
47         db_partida : OUT STD_LOGIC;
48         db_recebe_dado : OUT STD_LOGIC;
49         db_dado_serial : OUT STD_LOGIC;
50         db_estado_rx : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
51     );

```

```

52  END COMPONENT;
53
54  — Declara o de sinais para conectar o componente a ser testado (DUT)
55  — valores iniciais para fins de simulacao (ModelSim)
56  SIGNAL clock_in : STD_LOGIC := '0';
57  SIGNAL reset_in : STD_LOGIC := '0';
58
59  SIGNAL transmitir_in : STD_LOGIC := '0';
60  SIGNAL angulo2_in, angulo1_in, angulo0_in : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) := "0000";
61  SIGNAL distancia2_in, distancial_in, distancia0_in : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) := "0000";
62
63  SIGNAL saida_serial_out : STD_LOGIC;
64  SIGNAL pronto_out : STD_LOGIC;
65  SIGNAL db_transmite_dado_out : STD_LOGIC;
66  SIGNAL db_estado_tx_out : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
67  SIGNAL db_estado_uc_out : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0);
68
69  SIGNAL s_dado_recebido : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
70  SIGNAL s_tem_dado : STD_LOGIC;
71
72  — Configura es do clock
73  SIGNAL keep_simulating : STD_LOGIC := '0'; — delimita o tempo de gera o do clock
74  CONSTANT clockPeriod : TIME := 20 ns; — clock de 50MHz
75
76  BEGIN
77  — Gerador de clock: executa enquanto 'keep_simulating = 1', com o per odo
78  — especificado. Quando keep_simulating=0, clock interrompido, bem como a
79  — simula o de eventos
80  clock_in <= (NOT clock_in) AND keep_simulating AFTER clockPeriod/2;
81
82  — Conecta DUT (Device Under Test)
83  dut : tx_dados_sonar PORT MAP(
84  clock => clock_in ,
85  reset => reset_in ,
86  transmitir => transmitir_in ,
87  angulo2 => angulo2_in ,
88  angulo1 => angulo1_in ,
89  angulo0 => angulo0_in ,
90  distancia2 => distancia2_in ,
91  distancial => distancial_in ,
92  distancia0 => distancia0_in ,
93  saida_serial => saida_serial_out ,
94  pronto => pronto_out ,
95  db_transmitir => OPEN,
96  db_transmite_dado => db_transmite_dado_out ,
97  db_saida_serial => OPEN,
98  db_estado_tx => db_estado_tx_out ,
99  db_estado_uc => db_estado_uc_out
100 );
101
102  uart : uart_8n2 PORT MAP(
103  clock => clock_in ,
104  reset => reset_in ,
105  transmite_dado => '0',
106  dados_ascii => "00000000" ,
107  dado_serial => saida_serial_out ,
108  recebe_dado => s_tem_dado ,
109  saida_serial => OPEN,
110  pronto_tx => OPEN,
111  dado_recebido_rx => s_dado_recebido ,
112  tem_dado => s_tem_dado ,
113  pronto_rx => OPEN,
114  db_transmite_dado => OPEN,
115  db_saida_serial => OPEN,
116  db_estado_tx => OPEN,
117  db_partida => OPEN,

```

```

118     db_recebe_dado => OPEN,
119     db_dado_serial => OPEN,
120     db_estado_rx => OPEN
121 );
122
123 — geracao dos sinais de entrada (estimulos)
124 stimulus : PROCESS IS
125 BEGIN
126
127     ASSERT false REPORT "Inicio da simulacao" SEVERITY note;
128     keep_simulating <= '1';
129
130     ——— inicio da simulacao: reset ———
131     transmitir_in <= '0';
132     reset_in <= '1';
133     WAIT FOR 20 * clockPeriod; — pulso com 20 periodos de clock
134     reset_in <= '0';
135     WAIT UNTIL falling_edge(clock_in);
136     WAIT FOR 20 * clockPeriod;
137
138     ——— Envio de 153,017. (caso de teste 1)
139     angulo0_in <= "0001";
140     angulo1_in <= "0101";
141     angulo2_in <= "0011";
142     distancia0_in <= "0000";
143     distancia1_in <= "0001";
144     distancia2_in <= "0111";
145
146     WAIT FOR 10 * clockPeriod;
147
148     transmitir_in <= '1';
149
150     WAIT FOR 20 * clockPeriod;
151
152     transmitir_in <= '0';
153
154     WAIT UNTIL pronto_out = '1';
155
156     ——— Intervalo
157     WAIT FOR 1000 * clockPeriod;
158
159     ——— Envio de 089,205. (caso de teste 1)
160     angulo0_in <= "0000";
161     angulo1_in <= "1000";
162     angulo2_in <= "1001";
163     distancia0_in <= "0010";
164     distancia1_in <= "0000";
165     distancia2_in <= "0101";
166
167     WAIT FOR 10 * clockPeriod;
168
169     transmitir_in <= '1';
170
171     WAIT FOR 20 * clockPeriod;
172
173     transmitir_in <= '0';
174
175     WAIT UNTIL pronto_out = '1';
176
177     ——— Intervalo
178     WAIT FOR 1000 * clockPeriod;
179
180     ——— final dos casos de teste da simulacao
181     ASSERT false REPORT "Fim da simulacao" SEVERITY note;
182     keep_simulating <= '0';
183

```

```
184     WAIT; — fim da simula  o: aguarda indefinidamente
185     END PROCESS;
186 END ARCHITECTURE;
```

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) ALMEIDA, F.V. de; SATO, L.M.; MIDORIKAWA, E.T. Tutorial para criação de circuitos digitais em VHDL no Quartus Prime 16.1. Apostila de Laboratório Digital. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, Escola Politécnica da USP. Edição de 2017.
- (2) ALMEIDA, F.V. de; SATO, L.M.; MIDORIKAWA, E.T. Tutorial para criação de circuitos digitais hierárquicos em VHDL no Quartus Prime 16.1. Apostila de Laboratório Digital. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, Escola Politécnica da USP. Edição de 2017.
- (3) ALTERA / Intel. DE0-CV User Manual. 2015.
- (4) ALTERA / Intel. Quartus Prime Introduction Using VHDL Designs. 2016.
- (5) ALTERA / Intel. Quartus Prime Introduction to Simulation of VHDL Designs. 2016.
- (6) D'AMORE, R. VHDL - descrição e síntese de circuitos digitais. 2a edição, LTC, 2012.
- (7) WAKERLY, John F. Digital Design Principles & Practices. 4th edition, Prentice Hall, 2006.